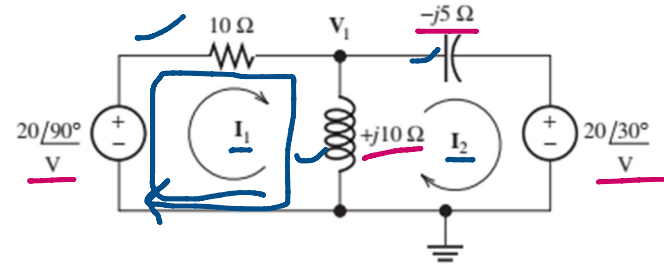


Example 1

Sunday, 16 August, 2020 10:19 AM

- Find Mesh Currents I_1 and I_2



Step 1: Convert the circuits elements using complex impedances ✗

Step 2: Represent the voltage or current sources in Phasor Form ✗

Step 3: Mesh-Current Analysis

Loop 1:

$$10(I_1) + 10j(I_1 - I_2) - 20\angle 90 = 0$$

Loop 2:

$$10j(I_2 - I_1) - 5j(I_2) + 20\angle 30 = 0$$

$$I_1(10 + 10j) + I_2(-10j) = 20\angle 90$$

$$I_1(-10j) + I_2(5j) = -20\angle 30$$


$$I_1 =$$

$$I_2 =$$

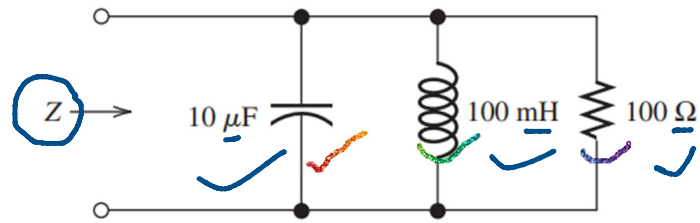Example 2

Monday, 17 August, 2020 10:39 AM

- Compute the complex impedance of the network shown in Figure for $\omega = 500$.
- Repeat for $\omega = 1000$ and $\omega = 2000$. Give the answers in both phasor and complex forms




Step 1: Convert the circuit elements into Complex Impedances

$$Z_L = j \cdot 500 \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 50j$$

$$Z_C = 1/(j \cdot 500 \cdot 10 \cdot 10^{-6}) = -200j$$

$$R = 100$$

Parallel

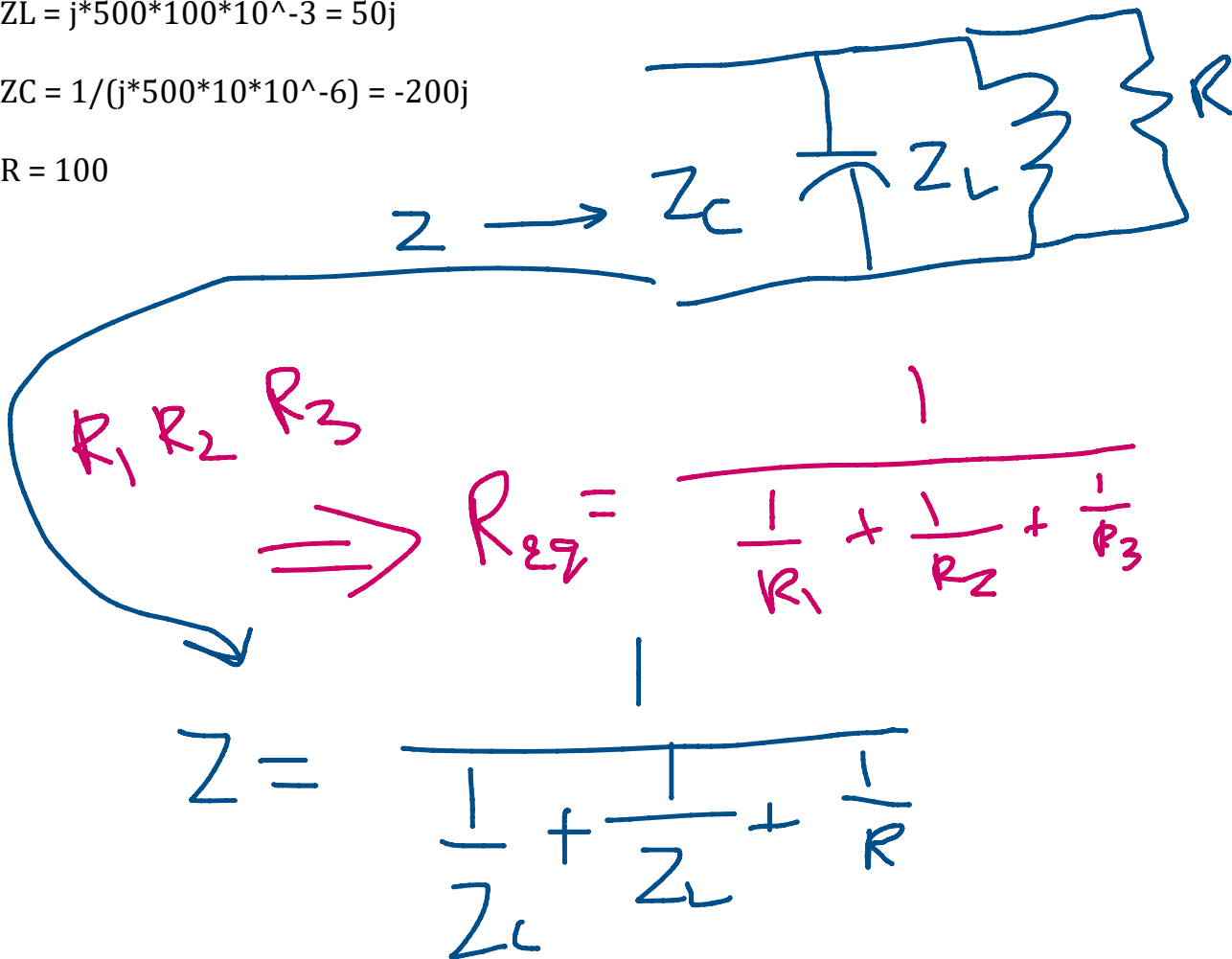


$$Z = 1/(1/100 + 1/50j + 1/(-200j)) =$$

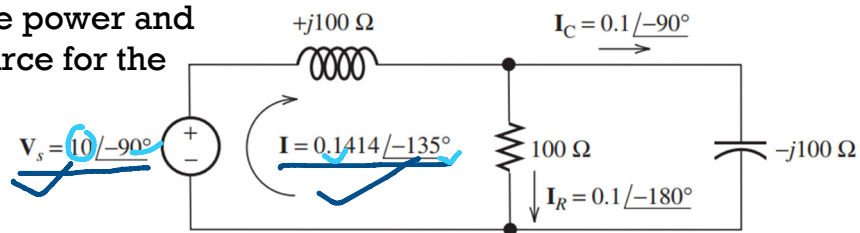Example 3 - AC Power Calculations

Monday, 17 August, 2020 11:54 AM

- Compute the active power, reactive power and apparent power taken from the source for the circuit



$$V_{rms} = V_m / \sqrt{2} = 10 / \sqrt{2} = 7.07$$

$$I_{rms} = I_m / \sqrt{2} = 0.1414 / \sqrt{2} = 0.1$$

$$\theta = \theta_V - \theta_I = -90 - (-135) = 45$$

$$P = 7.07 \times 0.1 \times \cos(45) = 0.5$$

$$Q = 7.07 \times 0.1 \times \sin(45) = 0.5$$

$$A = 0.5^2 + 0.5^2 = 0.5$$

Active Power (P) = $V_{rms} I_{rms} \cos(\theta)$
Reactive Power (Q) = $V_{rms} I_{rms} \sin(\theta)$
Apparent Power (A) = $(V_{rms} I_{rms})^2$