

Fall semester 2020-2021

Continuous Assessment test - II

Subject : Fundamental of Electrical
and Electronics Engineering
(CEE1024)

Name : Prashanth S
(19MID0020)

1)
a)
b) $F \Rightarrow AB + \overline{BC}$

A	B	C	\overline{B}	\overline{C}	\overline{BC}	AB	$F \Rightarrow AB + \overline{BC}$
0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1

2) a) $f \Rightarrow 300 \text{ Hz}$

$$\omega \Rightarrow 2\pi f$$

$$\Rightarrow 2 \times 300 \pi$$

$$\omega \Rightarrow 600\pi$$

$$V_m \cos(600\pi t + \theta)$$

$$V_1 \Rightarrow 15 \cos(600\pi t - 30^\circ)$$

$$V_2 \Rightarrow 10 \cos(600\pi t + 30^\circ)$$

$$V_3 \Rightarrow 20 \cos(600\pi t + 90^\circ)$$

b) $V_s(t) \Rightarrow V_2(t) + V_3(t)$

$$V_s(t) \Rightarrow (10 \cos(600\pi t + 30^\circ)) + (20 \cos(600\pi t + 90^\circ))$$

$$\Rightarrow 10 \angle 30^\circ + 20 \angle 90^\circ$$

$$\Rightarrow 10 [\cos(30^\circ) + i \sin(30^\circ)] + 20 [\cos(90^\circ) + i \sin(90^\circ)]$$

$$\Rightarrow 10 \left[\frac{\sqrt{3}}{2} + i \left(\frac{1}{2} \right) \right] + 20 [0 + i(1)]$$

$$\Rightarrow 10 [0.8660 + i(0.5)] + 20[i]$$

$$\Rightarrow 8.660 + 5i + 20i$$

$$V_s(t) \Rightarrow 8.660 + 25i$$

$$\Rightarrow \sqrt{(8.660)^2 + (25)^2} \tan^{-1}\left(\frac{25}{8.660}\right)$$

$$\Rightarrow \sqrt{74.9956 + 625} \tan^{-1}(2.8868)$$

$$\Rightarrow 26.457 \tan^{-1}(2.8868)$$

$$\Rightarrow 26.457 \angle 70^\circ$$

$$V_s(t) \Rightarrow 26.457 \angle 70^\circ$$

$$\Rightarrow 26.457 [\cos(70^\circ) + i \sin(70^\circ)]$$

$$V_{cs}(t) \Rightarrow 26.457 \cos(600\pi t + 70^\circ)$$

4)

Mesh-1

$$I_1 5 - 25j(I_1 - I_2) = 60 \angle 30^\circ$$

$$5I_1 - 25j(I_1 - I_2) \Rightarrow 30\sqrt{3} + 30i \rightarrow \textcircled{1}$$

$$60 \angle 30^\circ \Rightarrow 60 [\cos(30^\circ) + i \sin(30^\circ)]$$

$$\Rightarrow 60 \left[\frac{\sqrt{3}}{2} + i \left(\frac{1}{2} \right) \right]$$

$$\Rightarrow 30\sqrt{3} + 30i$$

Mesh-2

$$-(I_2 - I_1) 25j - I_2 15j + 10 \angle 180^\circ \Rightarrow 0$$

$$-25j(I_2 - I_1) - 15j I_2 - 10 \Rightarrow 0$$

$$10 \angle 180^\circ \Rightarrow 10 (\cos(180^\circ) + j \sin(180^\circ))$$

$$-25j(I_2 - I_1) - 15j I_2 \Rightarrow 10 \rightarrow (2)$$

$$\Rightarrow 10 [-1 + 0]$$

$$\Rightarrow -10$$

Solve ① & ②

$$5I_1 - 25j I_1 + 25j I_2 \Rightarrow 30\sqrt{3} + 30j$$

$$I_1 (5 - 25j) + I_2 (25j) \Rightarrow 30\sqrt{3} + 30j$$

$$-25j I_2 + 25j I_1 - 15j I_2 \Rightarrow 10$$

$$I_1 (25j) + I_2 (-25j - 15j) \Rightarrow 10$$

$$I_1 (25j) + I_2 (-40j) \Rightarrow 10$$

Finally $I_1 (5 - 25j) + I_2 (25j) \Rightarrow (51.961 + 30j)$

$$I_1 (25j) + I_2 (-40j) \Rightarrow 10$$

Matrix form


$$\begin{bmatrix} 5 - 25j & 25j \\ 25j & -40j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 51.961 + 30j \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$I_1 \Rightarrow 0.0869 + j(6.1629)$$

$$I_2 \Rightarrow 0.0543 + j(4.1018)$$


5)

b)

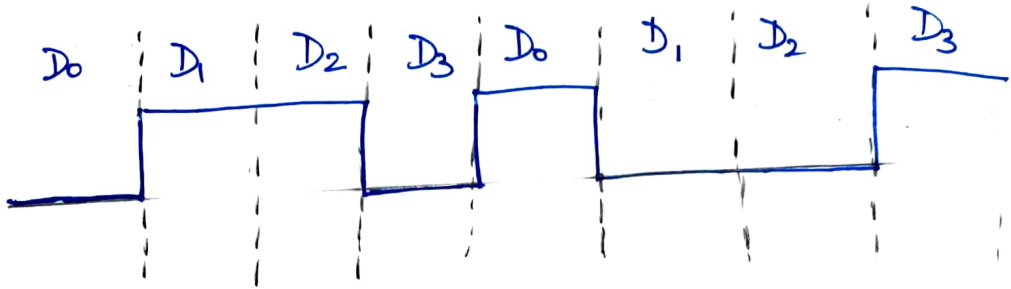

a)

2:1 Multiplexer

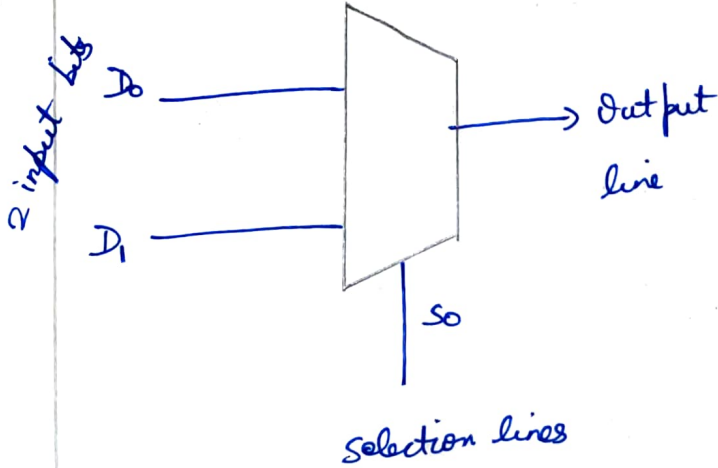

- * The selection line will select among the 2 input bits which will go the output.
- * When S_0 is 0, the output is D_0 .
- * When S_0 is 1, the output is D_1 .

3)

a) 873.32_{10} to binary

2	873	
2	436	1
2	218	0
2	109	0
2	54	1
2	27	0
2	13	1
2	6	1
2	3	0
	1	1

$$.32 * 2 \Rightarrow 0 + 0.64$$

$$0.64 * 2 \Rightarrow 1 + 0.28$$

$$0.28 * 2 \Rightarrow 0 + 0.56$$

$$0.56 * 2 \Rightarrow 1 + 0.12$$

$$0.12 * 2 \Rightarrow 0 + 0.24$$

$$\therefore 873.32_{10} \Rightarrow (101101001.01010)_2$$

b) $A91.2_{16}$

$$\begin{array}{ccccccc} A & 9 & 1 & & 2 \\ 1010 & 1001 & 0001 & & 0010 \end{array}$$

2	9	
2	4	1
2	2	0
	1	0

2	10	
2	5	0
2	2	1
	1	0

$$A91.2_{16} \Rightarrow (1010 \ 1001 \ 0001.0010)_2$$