
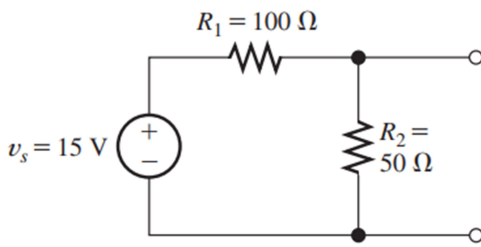


Determining the Thevenin Equivalent Circuit

Tuesday, 28 July, 2020 11:02 AM

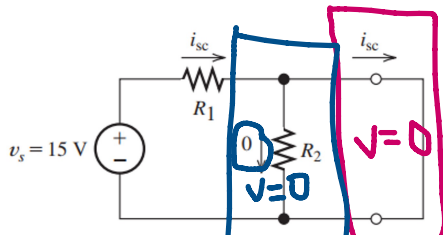


(a) Original circuit



(c) Analysis with a short circuit

$$0 = i_1 \times 50$$

$$V = i_{sc} \times 0$$

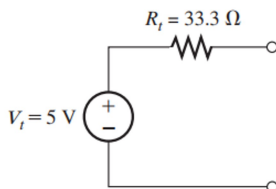

1. Open-Circuit Voltage (V_{oc}) = V_t


KVL:

$$I_1 R_1 + I_1 R_2 - 15 = 0$$

$$I_1 (100 + 50) = 15$$

$$I_1 = 15 / 150 = 0.1 \text{ A}$$
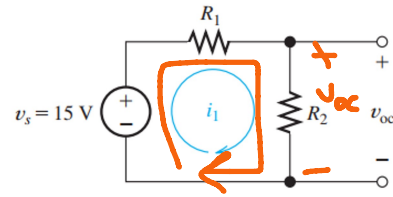
$$V_{oc} = i_1 \times R_2 = 0.1 \times 50 = 5 \text{ V}$$



2. Short-circuit Current:

KCL:

$$I_{sc} = V_s / R_1 = 15 / 100 = 0.15 \text{ A}$$


According to the Theorem,

$$V_t = V_{oc} = 5 \text{ V}$$

$$R_t = V_t / I_{sc} = 5 / 0.15 = 33.3333 \text{ Ohm}$$

Finding Thevenin's Equivalent Resistance Directly

Tuesday, 28 July, 2020 11:37 AM

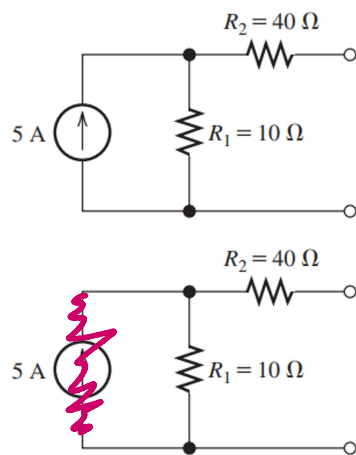



We replace voltage sources with short circuits and replace current sources with open circuits



Finding Thevenin's Equivalent Resistance Directly & Finding the Thevenin's Equivalent

Tuesday, 28 July, 2020 11:37 AM

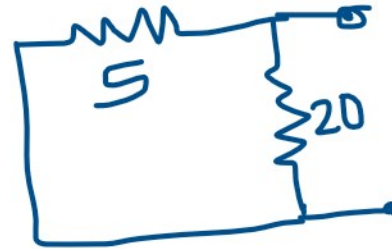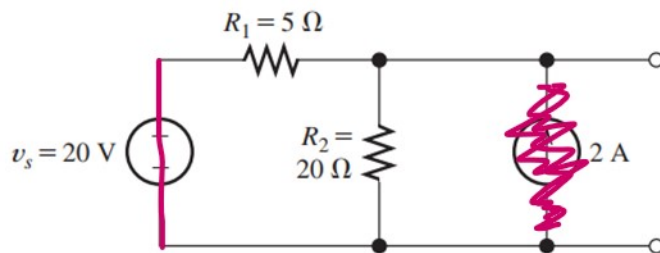
We replace voltage sources with short circuits and replace current sources with open circuits



1. R_t
2. V_t

$R_t = 4 \text{ Ohm}$

$R_t = V_t / i_{sc}$

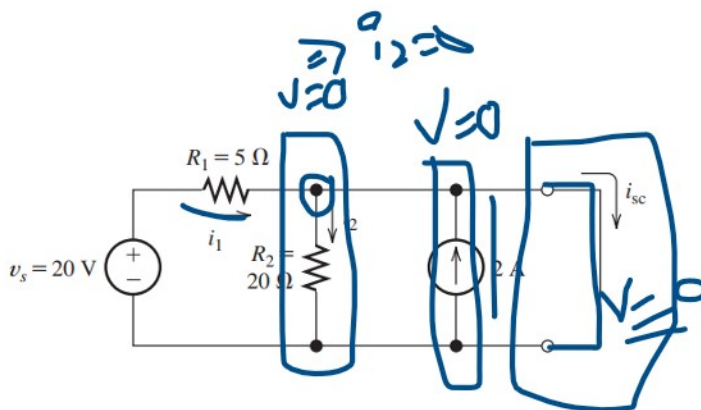

KCL :


$i_1 + 2 = i_2 + i_{sc}$

$V_s / r_1 + 2 = 0 + i_{sc}$

$20/5 + 2 = i_{sc}$

$i_{sc} = 6 \text{ A}$

$V_t = 24 \text{ V}$




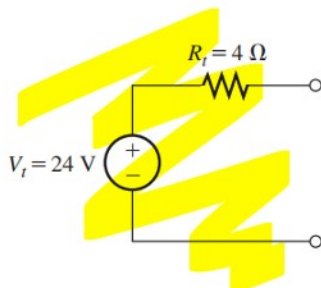


Finding the Thevenin Resistance


Tuesday, 28 July, 2020 11:47 AM

Voltage Sources - Short-Circuit





Current Sources - Open Circuit

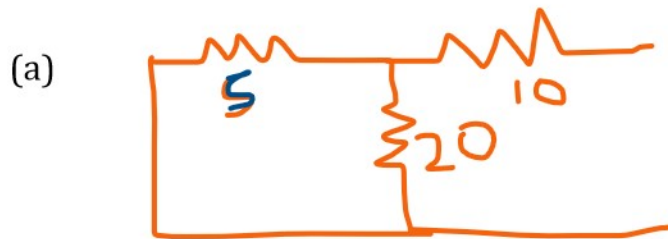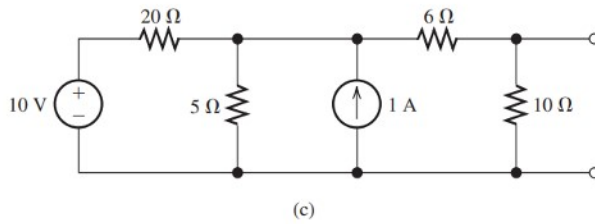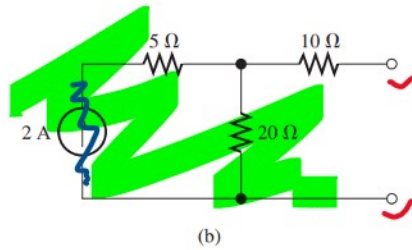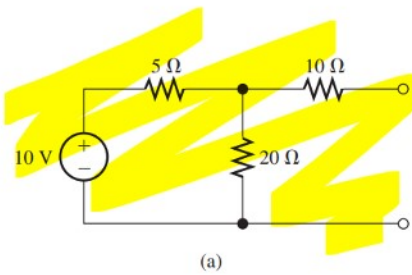


$R_t = 14 \text{ Ohm}$

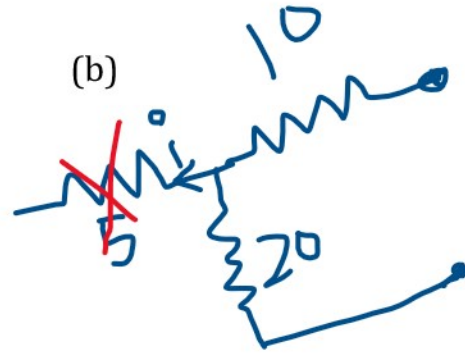

$R_t = 30 \text{ Ohm}$

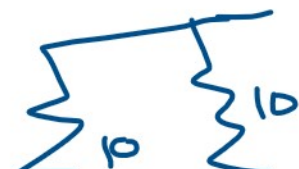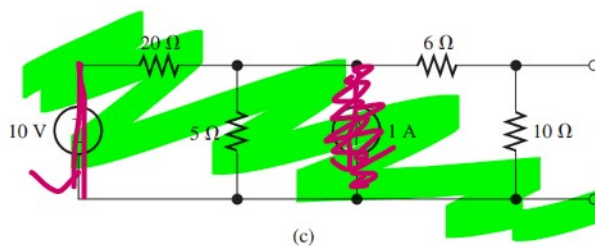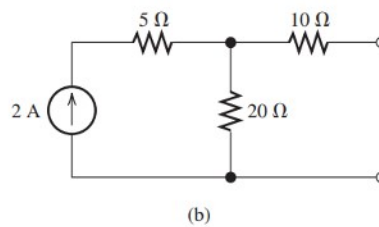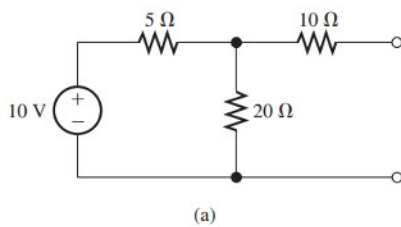

$$\frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}$$

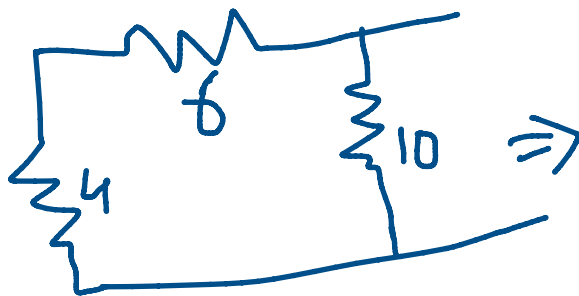

\Rightarrow



$$R_t = 5$$

Determining Maximum Power Transfer

Tuesday, 28 July, 2020 12:12 PM

